

$$1. V_{in\max} = 14V \quad V_{in\min} = 8V$$

$$V_o = 12V \quad R_{L\max} = 5\Omega \quad R_{L\min} = 1\Omega$$

we can set the efficiency is 100%

$$V_r/V_o \leq 1\%$$

$$I_{o\min} = V_o / R_{L\max} = 12/1 = 12A$$

$$f_s = 200kHz \quad V_r = 1\% V_o = 0.12V$$

$$P_{L\max} = 12 \times 12 = 144W \quad P_{L\min} = 12 \times 1 = 12W$$

$$M_{VDC\max} = V_o / V_{L\min} = 12/8 = 1.5$$

$$M_{VDC\min} = V_o / V_{L\max} = 0.857$$

$$\text{Set } \eta = 100\% = 1 \quad \text{and} \quad D_{\max} = 0.3$$

$$\eta = \frac{\eta D_{\max}}{(1-D_{\max}) M_{VDC\max}} = \frac{1 \times 0.3}{(1-0.3) \times 1.5} = 0.2857$$

$$\text{Set } \eta = 0.3$$

$$D_{\min} = \frac{\eta - M_{VDC\min}}{\eta \cdot M_{VDC\min} - 1} = \frac{0.3 \times 0.857}{0.857 + 1} = 0.138$$

$$L_m = \frac{12^2 R_{L\max} (1 - D_{\min})^2}{2 f_s} = 0.8359 \mu H$$

Pick  $L = 0.8 \mu H$

$$\Delta i_{Lmax} = \frac{\eta V_o (1 - D_{min})}{f_s L m} = \frac{0.3 \times 12 \times (1 - 0.158)}{200 \times 10^3 \times 0.8559 \times 10^{-6}}$$

$$= 18.56 A$$

$$I_{Lmax} = M V_{peak} \quad I_{Lmax} = 0.8 \times 122.9 \text{ A}$$

$$I_{Omax} = n I_{Lmax} + I_{Lmax} + \frac{n D_{min} I_{Lmax}}{2}$$

$$= 0.3 \times 9.6 + 12 + \frac{0.3 \times 18.56}{2}$$

$$= 17.664 A$$

$$2. \quad D = 0.6$$

boliovo 5 AMPS

$$\text{Voltage drop} = 0.02 \Omega$$

$$\text{Resistance switch} = 0.05 \Omega \quad L = 1 \text{ mH}$$

we can see 5 AMPS to 7.5 A

$$V = IR = 5 \times 5 = 25 \text{ V}$$

$$R_{\text{alt}} = 0.05 \Omega$$

$$D = 0.6$$

$$MVD_{\text{max}} = \frac{V_0}{V_{\text{min}}}$$

$$\eta = \frac{MVD_{\text{max}}}{\eta_{\text{pmax}}}$$

$$V_0 = 25 \text{ V} - 0.4 \text{ V} = 24.6 \text{ V}$$

$$I_{\text{omx}} = 5 \text{ A}$$

$$V_{\text{min}} = \sqrt{2} (220 - 0.1 \times 200) = 280 \text{ V}$$

$$MVD_{\text{max}} = 24.6 / 280 = 0.0878$$

$$\eta = \frac{0.0878}{0.124} = 0.724$$

$$D = 0.6$$

$$L = \frac{R L (1-D)}{2 f V}$$

efficiency 0.724

$$\frac{p_{\max}}{p_{\min}} = a_6$$

$$D_{\max} = 0.1213$$

Problem 3

$$V_{in} = 10V$$

$$V_{out} = 40V$$

$$\text{cycle} = \frac{1-D}{D} = \frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{10}{40} = 0.25$$

$$\frac{1}{b} = 1.25 \quad D = 0.8$$

$$T_s = \frac{1}{250 \text{ kHz}}$$

$$f_s = 250 \text{ kHz}$$

$$L = 50 \mu\text{H}, \quad C = 330 \mu\text{F} \quad R = 10 \Omega$$

Current  $I = \frac{V}{L} \times T_s$

$$= \frac{10}{50 \mu\text{H}} \times 0.8 \times \frac{1}{250 \text{ kHz}} = 0.64 \text{ A}$$

$$\star I_{out} = \frac{V_o}{R} = \frac{40}{10} = 4 \text{ A}$$

$$R = 10 \Omega$$

Inductor current

$$I_{Lmax} = I_L + \frac{Z_{LPP}}{2}$$
$$= \frac{4}{1-0.8} + \frac{V_{inD}}{f_s}$$

$$= 20 + 0.64 = 20.64 \text{ A}$$

$$I_{Lmin} = I_{avg} - \Delta I = 20 - 0.64$$
$$= 19.36 \text{ A}$$

ripple voltage  $\Delta V = \frac{4 \times 0.8}{30 \times 10^{-6} \times 25 \times 10^3}$

$$= 0.039 \text{ V}$$

$$\Delta Q = \Delta V \times C = 0.039 \times 30 \times 10^{-6}$$

$$\text{efficiency} = 100\% \quad || = 12.87 \text{ MC}$$

$$\text{RMS value} = I_{rms} = \sqrt{\frac{I_{avg}^2}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{20^2}{2}} = 14.14 \text{ A}$$

