

2.12 Design a universal buck PWM converter to meet the following specifications: $V_{imin} = 85\sqrt{2}$ V, $V_{imax} = 264\sqrt{2}$ V, $V_o = 48$ V, $I_o = 0.2$ to 2 A, $V_r/V_o \leq 1\%$, $f_s = 200$ kHz, $r_L = 1 \Omega$, $r_{DS} = 1 \Omega$, $C_o = 100$ pF, $V_F = 0.7$ V, and $R_F = 25$ m Ω .

The maximum output power is

$$P_{o\max} = V_o I_{o\max} = 48 \times 2 = 96 \text{ W}$$

$$P_{o\min} = V_o I_{o\min} = 48 \times 0.2 = 9.6 \text{ W}$$

$$R_{L\min} = \frac{V_o}{I_{o\max}} = \frac{48}{2} = 24 \Omega$$

$$R_{L\max} = \frac{V_o}{I_{o\min}} = 48/0.2 = 240 \Omega$$

$$V_{i\min} = 85\sqrt{2} = 120.21 \text{ V}$$

$$V_{i\max} = 264\sqrt{2} = 373.35 \text{ V}$$

$$M_{VDC\min} = V_o / V_{i\max} = 48 / 373.35 = 0.1286$$

$$D_{\min} = M_{VDC\min} / \eta = 0.1286 / 0.9 = 0.143$$

$$D_{\max} = M_{VDC\max} / \eta = 0.4 / 0.9 = 0.4444$$

$$L_{\min} = R_{L\max} (1 - D_{\min}) / 2f_s = 0.5142 \text{ mH}$$

$$I_{L\max} = V_o (1 - D) / f_s L = 0.3428 \text{ A}$$

$$V_v = 0.1 V_o = 0.1 \times 48 = 0.48 \text{ V}$$

$$r_{C\max} = V_r = 0.1 \times 48 = 0.48 \text{ V}$$

$$C_{\min} = \max \left\{ \frac{D_{\max}}{2f_s r_{C\max}}, \frac{1 - D_{\min}}{2f_s r_{C\max}} \right\} = \frac{0.857}{2 \times 200 \times 10^3} = 2.1425 \text{ } \mu\text{F}$$

$$V_{S\max} = V_{D\min} = V_{i\max} = 373.35 \text{ V}$$

$$I_{S\max} = I_{D\min} = 2.4714 \text{ A}$$

$$P_{rDS} = r_{DS} D_{\min} I_{o\max}^2 = 1 \times 0.143 \times 2^2 = 0.572 \text{ W}$$

$$P_{SW} = f_s C_o V_{i\max}^2 = 200 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-12} \times 373.35^2 = 2.79 \text{ W}$$

$$P_{VF} = V_F (1 - D_{\min}) I_{o\max} = 1.2 \text{ W}$$

$$P_{rF} = R_F (1 - D_{\min}) I_{o\max}^2 = 0.25 \times (1 - 0.143) \times 2^2 = 0.857 \text{ W}$$

$$P_D = P_{VF} + P_{RF} = 1.2 + 0.086 = 1.2857 \text{ W}$$

$$P_{rL} = r_L I_{Lmax}^2 = 1 \times 2^2 = 4 \text{ W}$$

$$P_{rc} = 1 \times 0.3428^2 / 12 = 0.0098 \text{ W}$$

$$P_{LS} = P_{rD} + P_{rD} + P_{rL} + P_{rc} = 8.6578 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{LS}} = 96 / (96 + 8.657) = 91.728\%$$

2.15 A buck PWM converter has $V_I = 5 \text{ V} \pm 20\%$, $V_O = 1.8 \text{ V}$, $I_O = 1-10 \text{ A}$, $V_r/V_O \leq 3\%$, $r_{L(dc)} = 0.02 \Omega$, $r_{DS} = 0.01 \Omega$, $C_o = 150 \text{ pF}$, $V_F = 0.3 \text{ V}$, $R_F = 18 \text{ m}\Omega$, and $f_s = 500 \text{ kHz}$. Find L , C , r_{Cmax} , I_{SMmax} , and V_{SMmax} . Estimate P_{LS} and η at I_{Omax} and V_{imin} . Assume the initial efficiency $\eta = 80\%$ at full power.

$$V_{Lmin} = 5 \text{ V} - \left(\frac{20}{100} \times 5\right) = 4 \text{ V}$$

$$V_{max} = 5 \text{ V} + \left(\frac{20}{100} \times 5\right) = 6 \text{ V}$$

$$V_r/V_O = 3\% \quad V_F = 0.3 \text{ V} \quad R_F = 18 \text{ m}\Omega$$

$$f_s = 500 \text{ kHz} \quad C_o = 150 \text{ pF} \quad r_{DS} = 0.01 \Omega$$

$$r_L = r_{Ldc} = 0.02 \Omega$$

$$\text{Step 1} \quad \text{max junc} = V_{ant}/V_{in} = 1.8/6 \times 0.8$$

$$D_{avg} = 0.375$$

$$2. \quad L = P_{avg} / (1 - D_{avg}) / 2 f_s$$

$$L = \frac{1.8(1 - 0.375)}{2 \times 500 \times 10^3} = 1.125 \mu\text{H}$$

$$3. \quad \Delta I_L = (6 - 1.8) / (0.375 / (500 \times 10^3 \times 1.125 \times 10^{-6})) = 2.8$$

$$4. \quad I_F = 1.5(1 - 0.375) = 62.5 \text{ A}$$

$$P_D = I_F \cdot V_F = 62.5 \times 0.3 = 18.75 \text{ W}$$

$$V_r = V_O \times 3\% \quad V_r = 1.8 \times 3/100 = 0.054 \text{ V}$$

$$r_{Cmax} = V_r / \Delta I_L = 0.054 / 2.8$$

$$I_{smax} = 11.4 \text{ A}$$

$$P_{SW} = f_s \times C \times V_F^2 \times t_{on} = 27 \times 10^{-4}$$

$$P_{rds} = D \times r_{DS} \times I_{smax}^2 = 0.375 \times 0.1 \times 100 = 0.375$$

$$P_{rF} = (1-D) R_F I^2 = (1-0.375) \times 18 \times 10^{-3} \times 100 = 1.125$$

$$P_{rL} = (1-0.375) \times 0.3 \times 10 = 1.875$$

$$P_{TGT} = P_{rds} + P_{SW} = 0.37625$$

$$P_{LS} = P_{rds} + P_{SW} + P_{rF} + P_{rL} + P_{VC} = 3$$

$$P_{rL} = 0.02 \times 100 = 2$$

$$P_{rL} = 0.193 \times 2.8^2 / 12 = 0.0126$$


$$P_{LS} = 0.375 + 0.0914 + 3 + 0.0126 = 5.393 \text{ Watt}$$

$$P_o = 1.8 \times 10 = 18 \text{ Watt}$$

$$\eta = 18 / 18 + 5.393 = 76.95\%$$

$$C = (1-D) / 16 f^2 L C = 138.67 \text{ nF}$$

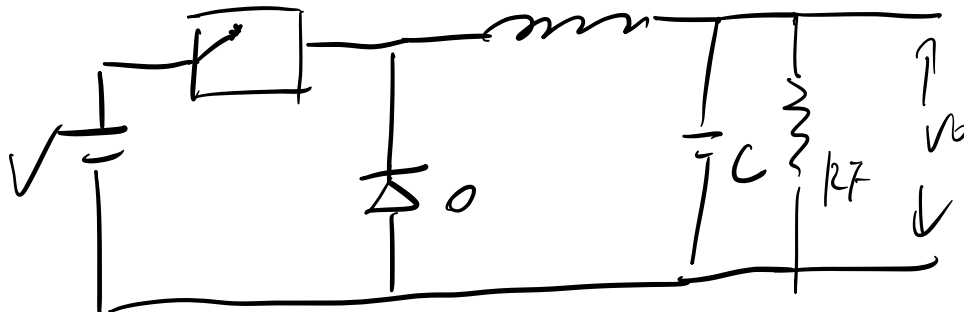2.16 Design a buck converter to meet the following specifications: $V_I = 5 \pm 1 \text{ V}$, $V_O = 3.3 \text{ V}$, $I_O = 0-5 \text{ A}$, $V_r/V_O \leq 1\%$, $f_s = 500 \text{ kHz}$, $r_{DS} = 8 \text{ m}\Omega$, $R_F = 20 \text{ m}\Omega$, $V_F = 0.3 \text{ V}$, $r_L = 50 \text{ m}\Omega$, and $Q_g = 50 \text{ nC}$.



$$V_I = 4 \text{ V} \quad V_O = 3.3 \text{ V}$$

$$I_O = 2 \text{ A} \quad f_s = 500 \text{ kHz}$$

$$Q_g = 50 \text{ nC} \quad R_F = 20 \text{ m}\Omega$$

$$V_o = f \cdot V_s$$

$$f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{7.3}{4} = 0.825$$

$$Z_o = \frac{\Delta I}{I} \quad \frac{V_o}{R} = \left(\frac{V_o - V_s}{2L} \right) \cdot \frac{1}{f} = 35 \text{ nH}$$

Tripple voltage and output voltage

$$V_o = \frac{\Delta V}{L}$$

$$V_o = \frac{\Delta Q}{2C}$$

$$C = 50 \times 10^{-9} / 2 \times 3.3$$

$$= 757 \text{ nF}$$