

3.2 A boost PWM converter has the following data: $V_I = 125\text{--}350\text{ V}$, $V_O = 380\text{ V}$, $P_O = 6.8\text{--}68\text{ W}$, and $f_s = 50\text{ kHz}$. Compute the voltage and current stresses of the transistor and the diode.

$$V_{sm} = V_{dm} = V_O = 380\text{ V}$$

$$I_{omax} = \frac{P_{omax}}{V_O} = 68/380 = 0.179\text{ A}$$

$$M_{VDC} = \frac{V_O}{V_I} = \frac{1}{1-D}$$

$$D_{min} = 1 - \frac{V_{max}}{V_O} = 1 - \frac{350}{380} = 0.0789$$

$$D_{max} = 1 - \frac{V_{min}}{V_O} = 1 - \frac{125}{380} = 0.671$$

$$R_{Lmp} = \frac{V_O^2}{P_{min}} = \frac{380^2}{6.8} = 21.235\text{ k}\Omega$$

$$L_{min} = \frac{2}{2\pi f_s} \times \frac{P_{Lmp}}{I} \geq 31.459\text{ }\mu\text{H}$$

$$O_{illmax} = \frac{V_O}{4f_s L} = \frac{380}{50 \times 10^3 \times 4 \times 31.459 \times 10^{-6}} = 0.059\text{ A}$$

$$I_{smx} = I_{omax} = \frac{0.179}{1-0.671} \times \frac{0.059}{2} = 0.574\text{ A}$$

3.3 A boost PWM converter has the following data: $V_I = 8\text{--}16\text{ V}$, $V_O = 24\text{ V}$, $I_O = 0.2\text{--}2\text{ A}$, and $f_s = 200\text{ kHz}$. Calculate the minimum inductance required for the converter operation in CCM. Assume $\eta = 90\%$.

$$R_{Lmax} = \frac{V_O}{I_{min}} = \frac{24}{0.2} = 120\text{ }\Omega$$

$$M_{VDC} = \frac{V_O}{V_I} = \frac{1}{1-D}$$

$$D_{min} = 1 - \eta \frac{V_{Zmax}}{V_O} = 1 - 0.9 \times \frac{16}{24} = 0.4$$

$$D_{max} = 1 - \eta \frac{V_{Zmin}}{V_O} = 1 - 0.9 \times \frac{8}{24} = 0.7$$

$$L_{\min} = \frac{2}{27} \frac{P_{\max}}{f_s} = \frac{2}{27} \times \frac{120}{0.2 \times 10^6} = 44.44 \mu\text{H}$$

3.4 A boost PWM converter has the following data: $V_I = 8\text{--}12\text{ V}$, $V_O = 24\text{ V}$, $I_O = 0.2\text{--}2\text{ A}$, and $f_s = 200\text{ kHz}$. Calculate the minimum inductance required for the converter operation in CCM. Assume $\eta = 90\%$.

$$R_{L\max} = \frac{V_O}{I_{O\min}} = \frac{24}{0.2} = 120 \Omega$$

$$D_{\min} = 1 - \eta \frac{V_{Z\max}}{V_O} = 1 - 0.9 \times \frac{12}{24} = 0.55$$

$$D_{\max} = 1 - \eta \frac{V_{Z\min}}{V_O} = 1 - 0.9 \times \frac{8}{24} = 0.7$$

$$L_{\min} = \frac{R_{L\max} D_{\min} (1 - D_{\min})}{2 f_s} = \frac{120 \times 0.55 \times (1 - 0.55)}{2 \times 0.2 \times 10^6} = 33.4 \mu\text{H}$$

we choose $L = 47 \mu\text{H}$

3.7 A boost PWM converter employs a diode with a forward resistance $R_F = 0.02 \Omega$. The load current is $I_O = 10\text{ A}$. Calculate the diode conduction loss due to the forward resistance R_F at $D = 0.1, 0.2, 0.5, 0.8$, and 0.9 .

$$D=0.1 \quad P_{R_F} = \frac{R_F I_O^2}{1-D} = \frac{0.02 \times 10^2}{1-0.1} = 2.222\text{ W}$$

$$D=0.2 \quad P_{R_F} = \frac{0.02 \times 10^2}{1-0.2} = 2.5\text{ W}$$

$$D=0.5 \quad P_{R_F} = \frac{0.02 \times 10^2}{(1-0.5)} = 4\text{ W}$$

$$D=0.7 \quad P_{R\bar{r}} = 0.02 \times 10^2 / (1-0.7) = 1W$$

$$D=0.9 \quad P_{R\bar{r}} = 0.02 \times 10^2 / 1-0.9 = 20W$$

Condition $\log P_{R\bar{r}}$

$R\bar{r}$ -increase with cycle D increase
 when D with high value, it will be
 large.