

10.1 An open-loop buck converter has $V_{nom} = 28 \text{ V}$, $D_{nom} = 0.5$, $r_{DS} = 55 \text{ m}\Omega$, $V_F = 0.4 \text{ V}$, $R_F = 25 \text{ m}\Omega$, $V_O = 12 \text{ V}$, $R_{Lmin} = 1.2 \text{ }\Omega$, $L = 40 \text{ }\mu\text{H}$, $r_L = 100 \text{ m}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$, and $r_C = 50 \text{ m}\Omega$. Determine z , f_z , f_0 , ξ , Q , p_1 , p_2 , and f_A .

$$V_{I_{nom}} = 28 \text{ V}$$

$$V_{O(s)} = V_{I(s)} = \frac{28 \text{ V}}{215 \text{ Hz}}$$

$$Z_{O(s)} = \frac{R_L r_C + \frac{1}{sC}}{R_L + r_C + \frac{1}{sC}}$$

$$r = D_{nom} r_{DS} + (1 - D_{nom}) (r_T + r_L)$$

$$= 0.14 \text{ }\Omega$$

$$z = \frac{1}{r_C} = \frac{1}{0.05 \text{ }\Omega} = 20 \text{ krad/s}$$

$$f_z = \frac{z}{2\pi} \sqrt{\frac{R_{min} + r}{L C (R_{min} + r)}}$$

$$= 2.605 \text{ kHz}$$

$$\text{damping ratio} = \frac{C (R_{min} + r) + \frac{r_C}{L}}{2 \sqrt{L C (R_{min} + r) (R_{min} + r)}} = 0.39$$

quality factor:

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{2 \times 0.81} = 1.29$$

$$P_1, P_2 = -\sigma \pm j\omega_d = -6336 \pm j15057.18 \text{ rad/s}$$

$$P_2 = -6336 - j15057.18 \text{ rad/s}$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{15057.18}{2\pi} = 239 \text{ kHz}$$

- 10.2** An open-loop buck converter has $V_{Imin} = 24 \text{ V}$, $V_{Inom} = 28 \text{ V}$, $V_{Imax} = 32 \text{ V}$, $D_{nom} = 0.5$, $r_{DS} = 55 \text{ m}\Omega$, $V_F = 0.4 \text{ V}$, $R_F = 25 \text{ }\Omega$, $V_O = 12 \text{ V}$, $R_{Lmin} = 1.2 \text{ }\Omega$, $L = 40 \text{ }\mu\text{H}$, $r_L = 100 \text{ m}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$, and $r_C = 50 \text{ m}\Omega$. Determine T_{po} .

$$\text{For } R_L = R_{Lmin} = 1.2 \text{ }\Omega$$

$$\text{When } V_i = V_{Imin}$$

$$T_{po} = V_{Imin} \frac{R_{Lmin}}{R_{Lmin} + r} = 24 \times \frac{1.2}{1.2 + 0.14}$$

$$= 21.49V = 26.644 \text{ dBV}$$

$$\text{At } V_1 = V_{I_{\text{max}}}$$

$$T_{p0} = V_{I_{\text{max}}} \frac{P_{L_{\text{max}}}}{P_{L_{\text{max}}} + P} = 28 \times \frac{1.2}{1.2 + 0.4} = 27.99 \text{ dBm}$$

$$\text{For } V_1 = V_{I_{\text{max}}}$$

$$T_{p0} = V_{I_{\text{max}}} \frac{P_{L_{\text{max}}}}{P_{L_{\text{max}}} + P} \Rightarrow 2 + \frac{1.2}{1.2 + 0.4}$$

$$= 28.64V = 29.15 \text{ dBV}$$

$$\text{For } R_L = P_{L_{\text{max}}} = 12 \Omega$$

$$\text{At } V_1 = V_{I_{\text{min}}}$$

$$T_{p0} = V_{I_{\text{min}}} \frac{P_{L_{\text{max}}}}{P_{L_{\text{max}}} + P} = 24 \times \frac{12}{12 + 0.4}$$

$$= 27.5 \text{ dBV}$$

$$\text{At } V_1 = V_{I_{\text{max}}}$$

$$T_{p0} = V_{I_{\text{max}}} \frac{P_{L_{\text{max}}}}{P_{L_{\text{max}}} + P} \Rightarrow 2 \times \frac{12}{12 + 0.4}$$

$$= 31.63 \text{ V} = 31.63 \text{ V}$$

11.3 The boost converter has $V_{nom} = 156 \text{ V}$, $V_O = 400 \text{ V}$, $D_{nom} = 0.65$, $R_{Lmin} = 1.778 \text{ k}\Omega$, $r_{DS} = 1 \text{ }\Omega$, $R_F = 0.0171 \text{ }\Omega$, $L = 30 \text{ mH}$, $r_L = 2.1 \text{ }\Omega$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$, $r = 2.756 \text{ }\Omega$, and $r_C = 1 \text{ }\Omega$. Determine T_{po} and $T_p(\infty)$.

$$T_{po} = \frac{V_O}{1 - D_{nom}} \frac{R_{Lmin} (1 - D_{nom})^2 - V}{R_{Lmin} (1 - D_{nom})^2 + V}$$

$$= 1114.3 \text{ V} = 60.9 \text{ dBV}$$

$$T_p(\infty) = - \frac{V_O}{1 - D_{nom}} \frac{r_C}{R_{Lmin} + r_C}$$

$$= - \frac{400}{1 - 0.65} \frac{1}{1778 + 1} = -0.6424 \text{ V}$$

$$|T_p(\infty)| = -3.84 \text{ dBV}$$

- 11.4 The boost converter has $V_{Inom} = 156$ V, $V_O = 400$ V, $D_{nom} = 0.65$, $R_{Lmin} = 1.778$ k Ω , $r_{DS} = 1$ Ω , $R_F = 0.0171$ Ω , $L = 30$ mH, $r_L = 2.1$ Ω , $C = 1$ μ F, $r = 2.756$ Ω , and $r_C = 1$ Ω . Determine M_{vo} .

$$f=0$$

$$M_{vo} = \frac{1}{1-D_{nom}} \times \frac{R_{Lmin}}{R_{Lmin} + \frac{2.756}{(1-0.65)^2}} = 9dB$$

- 11.7 The boost converter has $R_{Lmin} = 1.778$ k Ω , $r_{DS} = 1$ Ω , $R_F = 0.0171$ Ω , $L = 30$ mH, $r_L = 2.1$ Ω , $C = 1$ μ F, $r = 2.756$ Ω , and $r_C = 1$ Ω . Determine $Z_o(0)$ for $D = 0.1, 0.5, 0.8$, and 0.9 .

$$D=0.1$$

$$Z_o = \frac{r R_{Lmin}}{R_{Lmin}(1-D)^2 + r} = \frac{2.756 \times 1778}{(1-0.1)^2 \times 1778 + 2.756}$$

$$= 3.4 \Omega$$

$$D=0.5$$

$$Z_o = \frac{2.756 \times 1778}{1778(1-0.5)^2 + 2.756} = 1.96 \Omega$$

$$D = 0.8$$

$$Z_o(\omega) = \frac{2.756 \times 1778}{1778 \times (1 - 0.8)^2 + 2.756} = 66.3296 \Omega$$

$$D = 0.9$$

$$Z_o = \frac{2.756 \times 1778}{1778 \times (1 - 0.9)^2 + 2.756} = 238.61 \Omega$$